
 


Sistemas Digitais (SD)

 **Circuitos Sequenciais Básicos:
Simbologia e Descrição em VHDL**



■ Na aula anterior:

- ▶ Elementos básicos de memória
- ▶ Latches
 - Latch RS
 - Latch RS sincronizado
 - Latch D
- ▶ Flip-Flops
 - Flip-flop master-slave
 - Flip-flop JK
 - Flip-flop edge-triggered



SEMANA	TEÓRICA 1	TEÓRICA 2	PROBLEMAS/LABORATÓRIO
19/Set a 23/Set	Introdução	Sistemas de Numeração e Códigos	
26/Set a 20/Set	Álgebra de Boole	Elementos de Tecnologia	P0
3/Out a 7/Out	Funções Lógicas	Minimização de Funções Booleanas (I)	L0
10/Out a 14/Out	Minimização de Funções Booleanas (II)	Def. Circuito Combinatório; Análise Temporal	P1
17/Out a 21/Out	Circuitos Combinatórios (I) – Codif., MUXs, etc.	Circuitos Combinatórios (II) – Som., Comp., etc.	L1
24/Out a 28/Out	Circuitos Combinatórios (III) - ALUs	Linguagens de Descrição e Simulação de Circuitos Digitais	P2
31/Out a 4/Nov	FERIADO (1/Nov)	Circuitos Sequenciais: Latches e Flip-Flops	L2
7/Nov a 11/Nov	Circuitos Sequenciais: Simbologia e Descrição em VHDL	Caracterização Temporal	P3
14/Nov a 18/Nov	Registos	Contadores Teste 1	L3
21/Nov a 25/Nov	Síntese de Circuitos Sequenciais: Definições	Síntese de Circuitos Sequenciais: Minimização do número de estados	P4
28/Nov a 2/Dez	Síntese de Circuitos Sequenciais: Síntese com Contadores	FERIADO (1/Dez)	L4
5/Dez a 9/Dez	Memórias	FERIADO (8/Dez)	P5
12/Dez a 16/Dez	Máq. Estado Microprogramadas: Circuito de Dados e Circuito de Controlo	Máq. Estado Microprogramadas: Endereçamento Explícito/Implícito	L5
19/Dez a 23/Dez	Férias Natal	Férias Natal	Férias Natal

■ Tema da aula de hoje:



- ▶ Flip-Flops
 - Flip-flop master-slave
 - Flip-flop edge-triggered
 - Entradas assíncronas
- ▶ Simbologia
- ▶ Descrição e Simulação de Circuitos Sequenciais em VHDL

□ Bibliografia:

- **M. Mano, C. Kime:** Secções 5.3 e 5.6
- **G. Arroz, J. Monteiro, A. Oliveira:** Secção 6.4



■ Flip-Flops Master-Slave Pulse-Triggered

 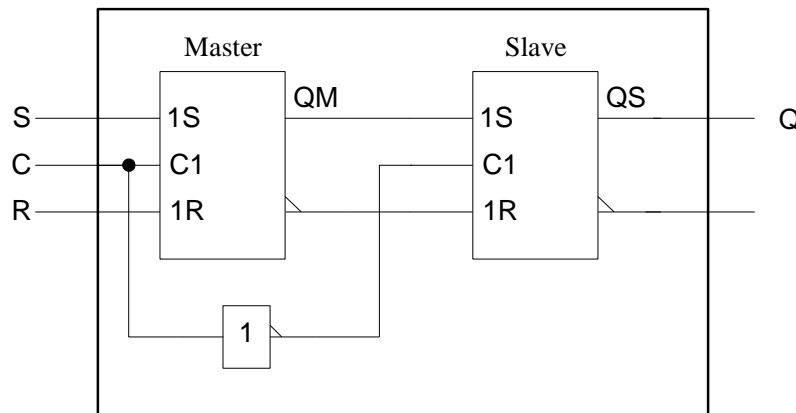- ▶ Os flip-flops master-slave respondem aos valores na entrada que existam durante o semi-período em que $C = 1$. Por isso, são também chamados de **pulse-triggered**.




- ▶ **Problema:** se durante o pulso de relógio $R = 0$ e $S = 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$, esperar-se-ia que o flip-flop mantivesse o estado, pois a última ordem é de HOLD. No entanto, o Mestre respondeu à ordem de SET e é essa ordem que é passada ao Escravo.

■ Flip-Flops Master-Slave Edge-Triggered

 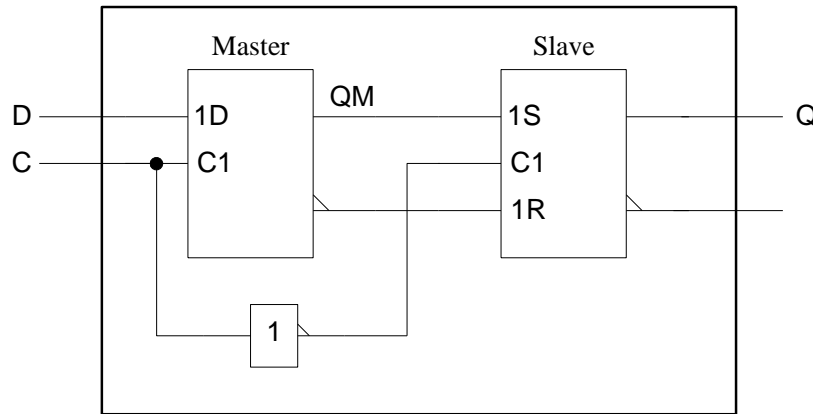

- ▶ Os flip-flops **edge-triggered** ignoram o pulso enquanto este se mantém num valor constante, e apenas reagem à transição de relógio.
- ▶ Uma estrutura tipo master-slave em que o Mestre é um flip-flop D funciona como edge-triggered (e não como pulse-triggered): o estado que é passado do Mestre para o Escravo é sempre o estado definido pelas entradas na transição de relógio.

■ Flip-Flops Master-Slave Edge-Triggered

 


- ▶ Os flip-flops dizem-se **positive-edge-triggered** se reagem à transição de relógio $0 \rightarrow 1$.
- ▶ Os flip-flops dizem-se **negative-edge-triggered** se reagem à transição de relógio $1 \rightarrow 0$.

■ Entradas Assíncronas

- ▶ Alguns flip-flops incluem entradas adicionais que permitem fazer o SET ou o RESET assíncronamente, i.e., independentemente do relógio.
- ▶ A entrada de **set assíncrono** é também às vezes designada por “direct set” ou “preset”, e a entrada de **reset assíncrono** é também às vezes designada por “direct reset” ou “clear”.


Exemplo:

 

Flip-flop JK com R e S assíncronos



S	R	C	J	K	Q_{n+1}	
0	0	↑	0	0	Q_n	HOLD
0	0	↑	0	1	0	RESET
0	0	↑	1	0	1	SET
0	0	↑	1	1	\overline{Q}_n	TOGGLE
1	0	X	X	X	1	SET
0	1	X	X	X	0	RESET
1	1	X	X	X	U	Indefinido

■ Simbologia

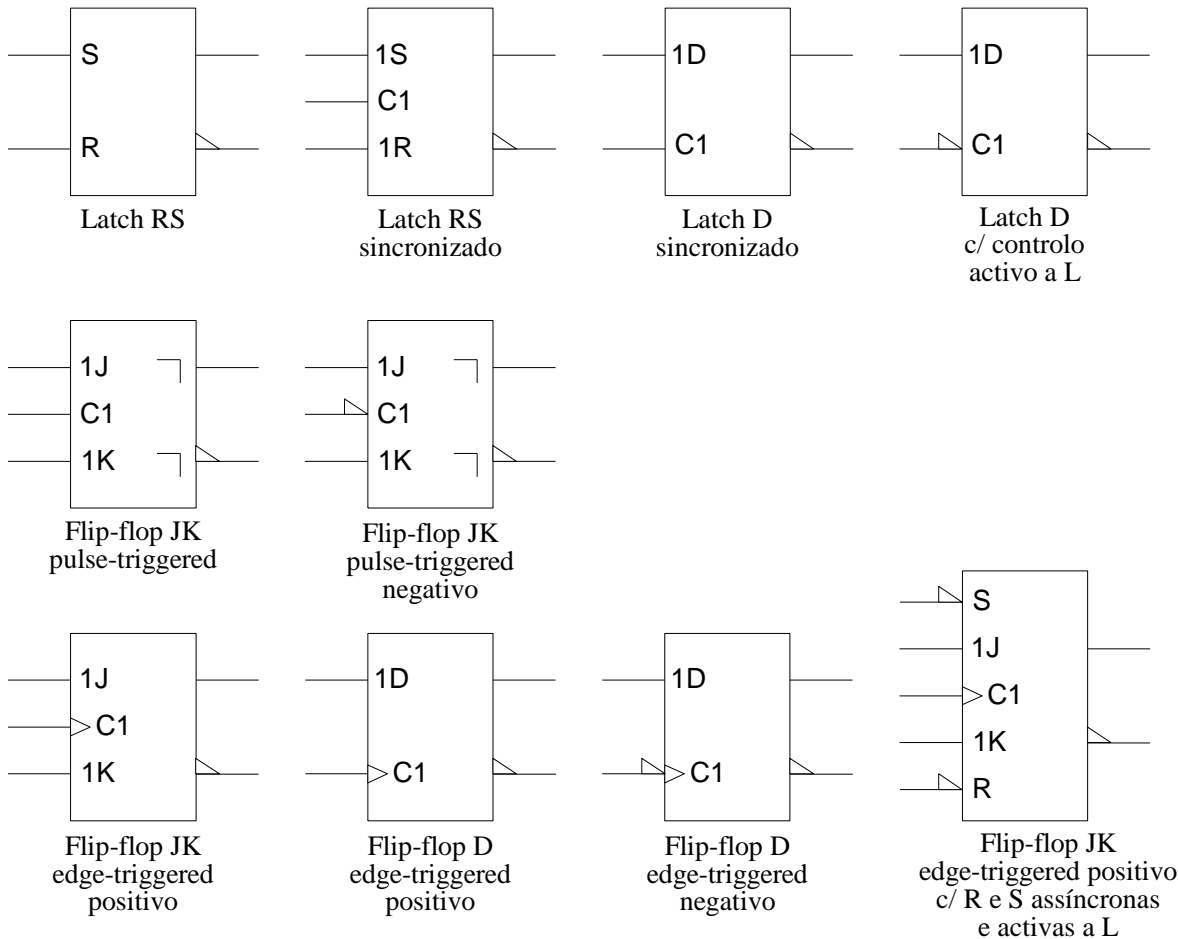

Latches e Flip-Flops


■ Exemplo: 74LS175

  




DESCRIÇÃO E SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS SEQUENCIAIS EM VHDL

■ Flip-Flops

 
 
```
dout <= din when rising_edge(clock);
```




```
dout <= din when rising_edge(clock) and enable='1';
```


NOTA IMPORTANTE: Esta é a única situação onde se aceitam os operadores **and/or/xor/...** após o operador **when**.

Embora seja possível a utilização em outros casos, tal não será permitido em SD.

Flip-Flops com SET/RESET assíncronos

 
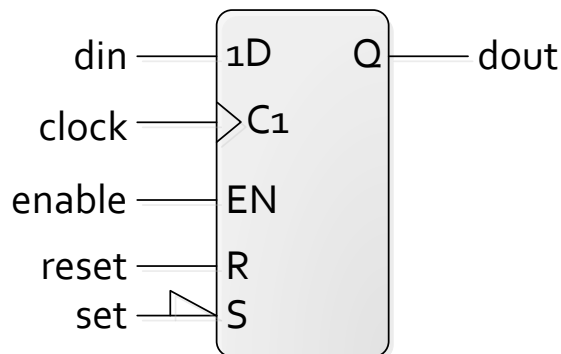
```
dout <= '0' when reset='1' else
      din when rising_edge(clock) and enable='1';
```



```
dout <= '0' when reset='1' else
      '1' when set='0' else
      din when rising_edge(clock) and enable='1';
```


CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:

Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logigrama original!


Única situação onde se aceitam os operadores **and/or/xor/...** após o operador **when...**

■ Considere-se os seguintes sinais:

- ▶ Sinal de entrada “code” – código inserido.
- ▶ Sinais de entrada “xopen”/“xclose” – permite abrir/fechar o cadeado se o código inserido estiver correcto e o estado do cadeado for fechado/aberto, respectivamente.
- ▶ Sinais de saída “OK”/“Err” – indicação de que o cadeado foi aberto/fechado (conforme o caso) com sucesso/erro.
- ▶ Sinal de saída “lock_state” – indica o estado do cadeado: 0 = fechado, 1 = aberto.
- ▶ Sinais de controlo (entrada) “clk” e “reset” – sinais de relógio e de reinicialização do cadeado.

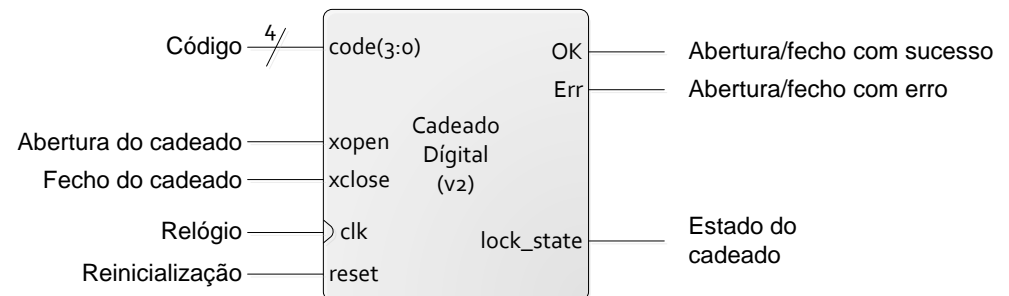


1. Descrição da entidade

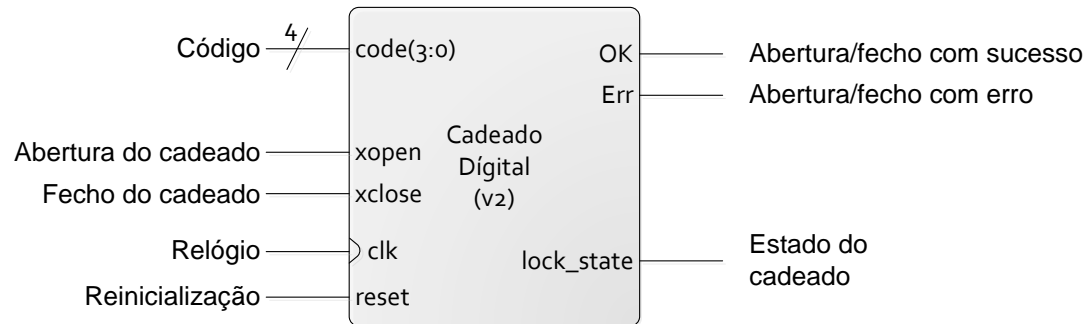

```
entity cadeado_digital_v2 is
  port (
    code      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    xopen     : in  std_logic;
    xclose    : in  std_logic;
    clk       : in  std_logic;
    reset     : in  std_logic;
    OK        : out std_logic;
    Err       : out std_logic;
    lock_state : out std_logic
  );
end cadeado_digital_v2;
```

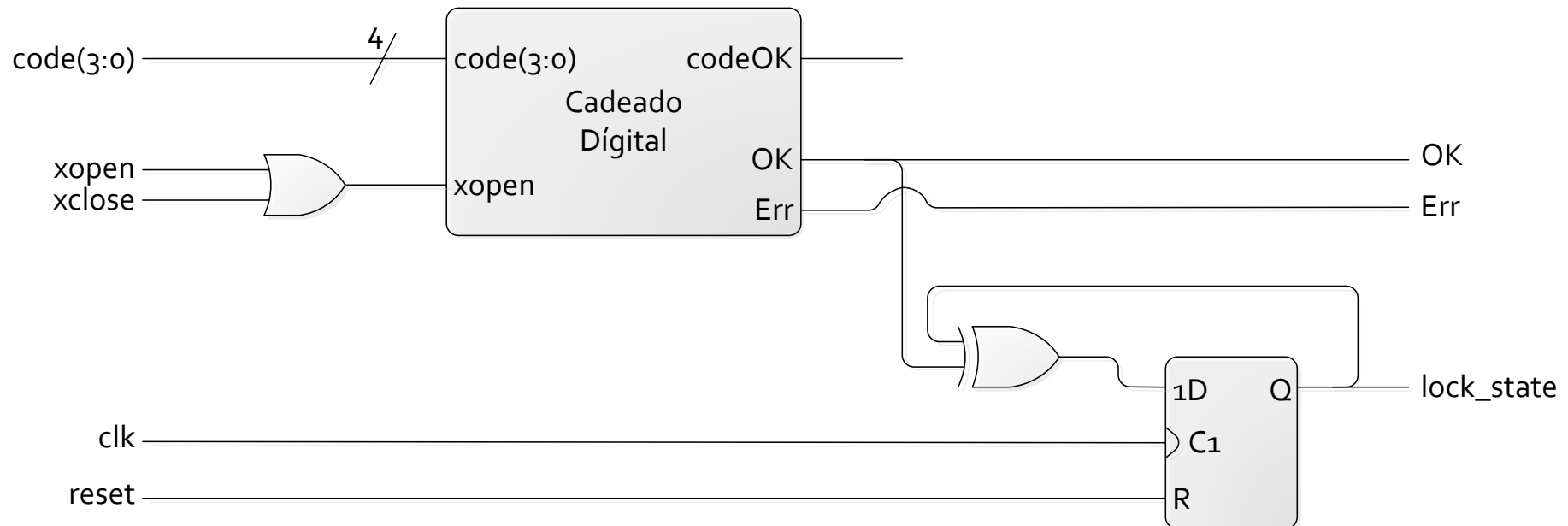
2. Desenho do logograma do cadeado digital

NOTA: o objectivo destes slides não é perceber como se chega a este circuito, apenas como o descrever em VHDL. Assim, assume-se que o circuito está correctamente projectado.



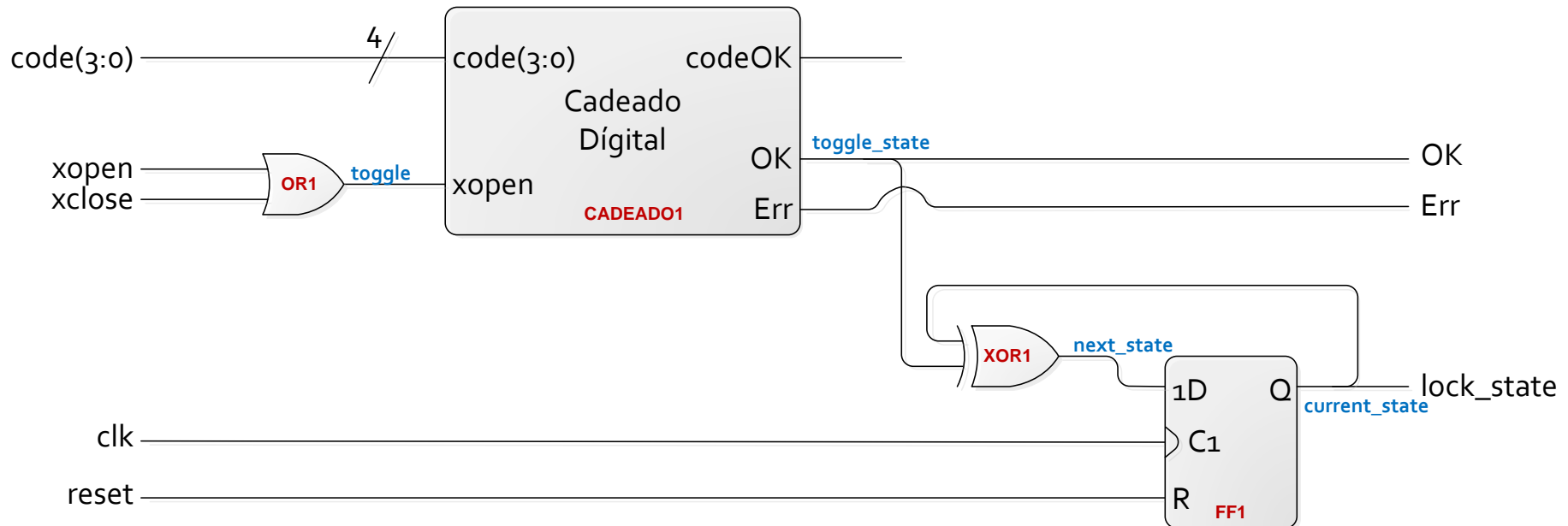2. Desenho do logograma do cadeado digital


Nomeação dos sinais utilizados internamente (**azul**) e do nome dos circuitos (**vermelho**)



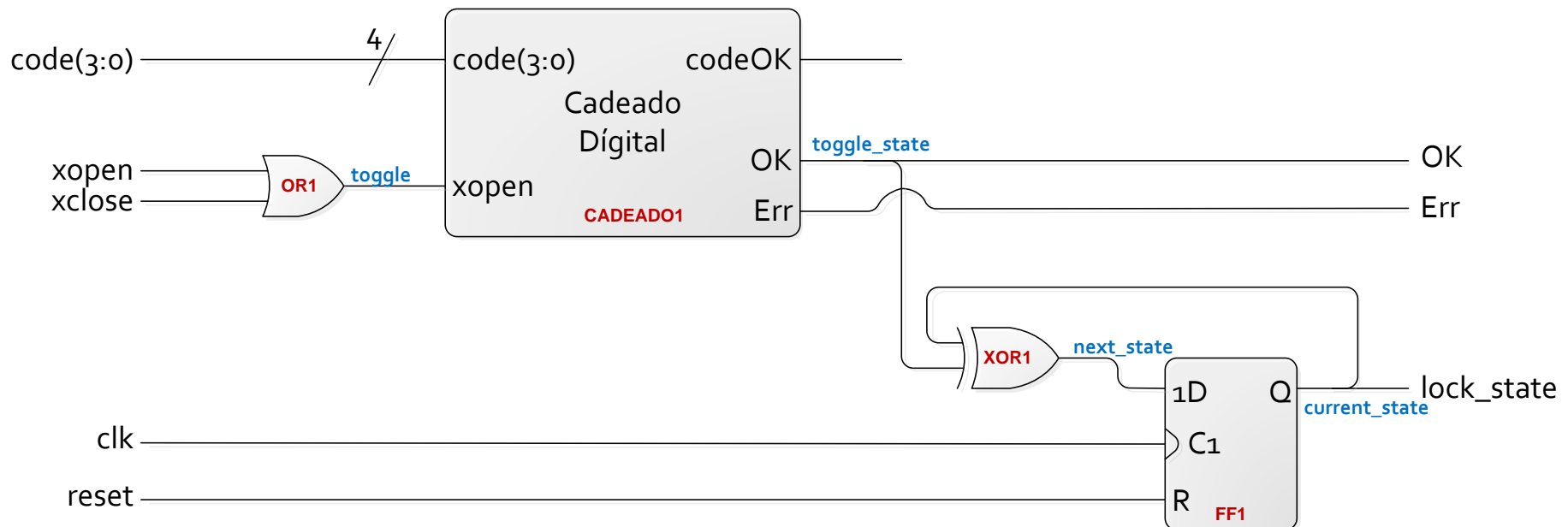3. Implementação da arquitectura

Para utilizar o componente “cadeado_digital”, descrito no ficheiro “cadeado_digital.vhd”, devem ser tomados os seguintes passos:

- Declarar o componente
- Utilizar uma instância do componente



3. Implementação da arquitectura

Para utilizar o componente “cadeado_digital”, descrito no ficheiro “cadeado_digital.vhd”, devem ser tomados os seguintes passos:

A. Declarar o componente

B. Utilizar uma instância do componente

*-- Declaração da entidade, colocada entre
-- "architecture" e "begin"*

```
component <NOME_DO_COMPONENTE>  
  port (  
    <SINAL1>  : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL> ;  
    ...  
    <SINALN>  : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>  
  );  
end component;
```

**Definição da entidade a utilizar, tal como definido
no topo do ficheiro vhdI correspondente**

```
entity NOME_DO_COMPONENTE is  
  port (  
    <SINAL1>  : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>;  
    ...  
    <SINALN>  : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>  
  );  
end NOME_DO_COMPONENTE;
```

RECORDAR: A declaração de um componente é uma cópia quase perfeita da descrição da entidade. As únicas diferenças residem na primeira e ultima linhas.

3. Implementação da arquitectura

Para utilizar o componente “cadeado_digital”, descrito no ficheiro “cadeado_digital.vhd”, devem ser tomados os seguintes passos:

A. Declarar o componente

B. Utilizar uma instância do componente

...

```
architecture behavior of cadeado_digital_v2 is
-- Declaração do componente cadeado_digital original
component cadeado_digital
```


```
port (
    code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    xopen   : in  std_logic;
    codeOK  : out std_logic;
    OK      : out std_logic;
    Err     : out std_logic
);
```

```
end component;
```

```
-- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
```

```
signal toggle, toggle_state, next_state, current_state : std_logic;
```

```
begin
```

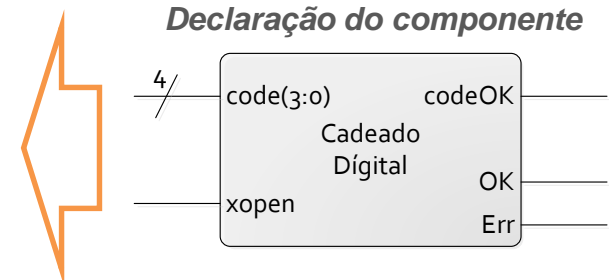

3. Implementação da arquitectura

Para utilizar o componente “cadeado_digital”, descrito no ficheiro “cadeado_digital.vhd”, devem ser tomados os seguintes passos:

A. Declarar o componente

B. Utilizar uma instância do componente

```
-- Utilização de uma instancia do componente
<NOME_DA_INSTANCIA>: <NOME_DO_COMPONENTE>
    port map (
        <SINAL_DO_COMPONENTE> => <NOME_DO_SINAL_NO_CIRCUITO>,
        <SINAL_DO_COMPONENTE> => <NOME_DO_SINAL_NO_CIRCUITO>,
        ...
        <SINAL_DO_COMPONENTE> => <NOME_DO_SINAL_NO_CIRCUITO>
    );
```

Deverão ser ligados todos os sinais do componente, com eventual excepção dos sinais com direcção “**out**”, os quais podem ser desligado através da atribuição:

```
<SINAL_DO_COMPONENTE> => open
```

3. Implementação da arquitectura


Para utilizar o componente “cadeado_digital”, descrito no ficheiro “cadeado_digital.vhd”, devem ser tomados os seguintes passos:

A. Declarar o componente


B. Utilizar uma instância do componente

```
...
architecture behavior of cadeado_digital_v2 is
  -- Declaração do componente cadeado_digital original
  ...
  -- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
  signal toggle, toggle_state, next_state, current_state : std_logic;
begin
  -- Utilização de 1 instancia do componente "cadeado_digital"
  cadeado1: cadeado_digital port map(
    code => code,
    xopen => toggle,
    codeOK => open,
    OK => toggle_state,
    Err => Err
  );
  ...
```

Instancia “cadeado1” do componente

 

3. Implementação da arquitectura

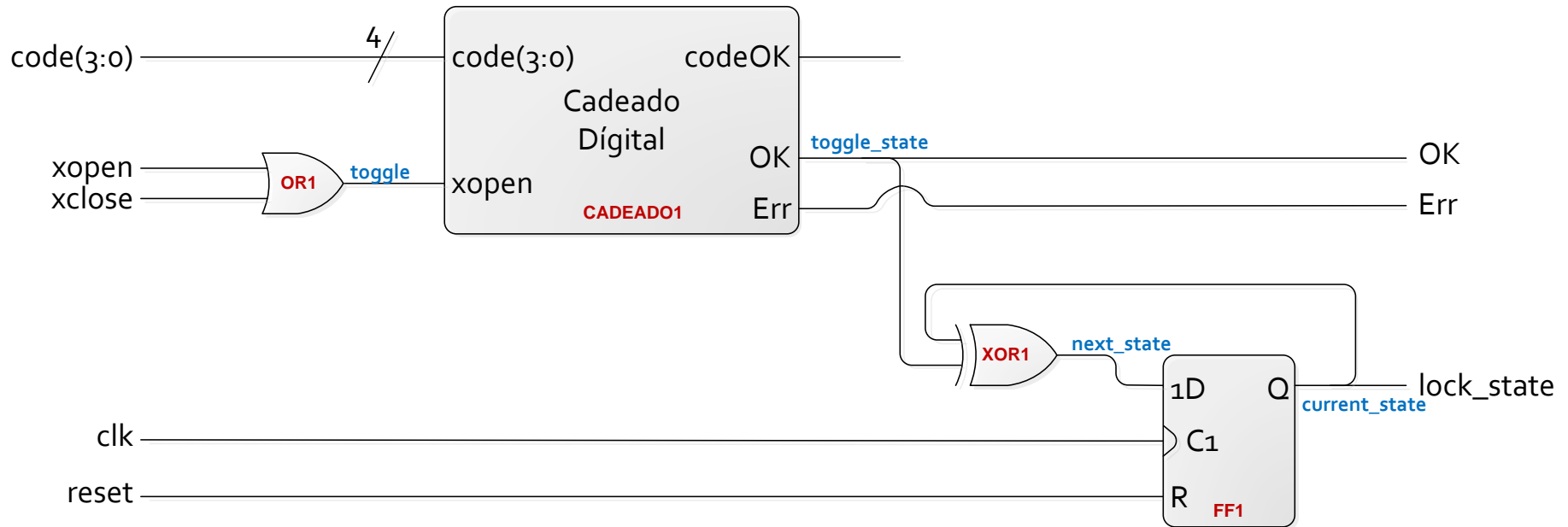

3. Implementação da arquitectura

begin

-- Utilização de 1 instancia do componente "cadeado_digital"

```
cadeado1: cadeado_digital port map(
    code => code,
    xopen => toggle,
    codeOK => open,
    OK => toggle_state,
    Err => Err
);
```

-- porta OR

```
toggle <= xopen or xclose;
```

-- porta XOR: funciona como um inversor controlado pelo sinal toggle_state

```
next_state <= current_state xor toggle_state;
```

-- FLIP-FLOP tipo D com reset



```
current_state <= '0' when reset='1' else next_state when rising_edge(clk);
```

-- Atribuição do resultado

```
lock_state <= current_state;
```

```
OK <= toggle_state;
```

```
end behavior;
```

 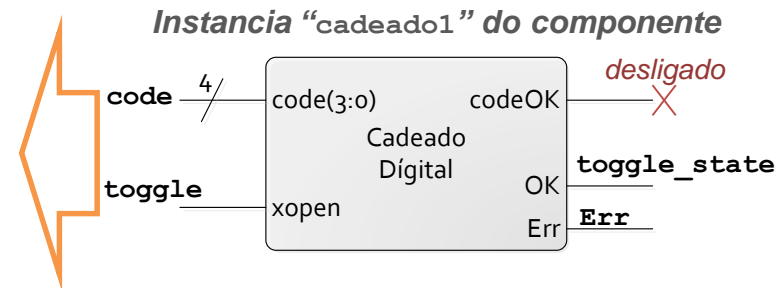

Exemplo: Cadeado Digital (v2)

```
-- FICHEIRO cadeado_digital_v2.vhd
-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Declaração da entidade
entity cadeado_digital_v2 is
    port (
        code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        xopen   : in  std_logic;
        xclose  : in  std_logic;
        clk     : in  std_logic;
        reset   : in  std_logic;
        OK      : out std_logic;
        Err     : out std_logic;
        lock_state : out std_logic
    );
end cadeado_digital_v2;

architecture behavior of cadeado_digital_v2 is
-- Declaração do componente cadeado_digital
component cadeado_digital
    port (
        code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        xopen   : in  std_logic;
        codeOK  : out std_logic;
        OK      : out std_logic;
        Err     : out std_logic
    );
end component;
```

```
-- declaração dos sinais internos
signal toggle, toggle_state : std_logic;
signal next_state, current_state : std_logic;

begin

-- Utilização de 1 instancia do "cadeado_digital"
cadeado1: cadeado_digital port map(
    code => code,
    xopen => toggle,
    codeOK => open,
    OK => toggle_state,
    Err => Err
);

-- porta OR
toggle <= xopen or xclose;

-- porta XOR
next_state <= current_state xor toggle_state;

-- FLIP-FLOP tipo D com reset
current_state <= '0' when reset='1' else
    next_state when rising_edge(clk);


-- Atribuição das restantes saidas
lock_state <= current_state;
OK <= toggle_state;

end behavior;
```

- Para validar correctamente o funcionamento de um circuito digital é necessário verificar o valor das saídas do circuito para todas as combinações de:
 - ▶ Circuitos combinatórios: sinais de entrada
 - ▶ Circuitos sequenciais: sinais de entrada e estado do sistema

NOTA: o estado do sistema digital é dado pelo valor à saída dos elementos de memória, i.e., dos latches e dos flip-flops.

■ Componente para teste:

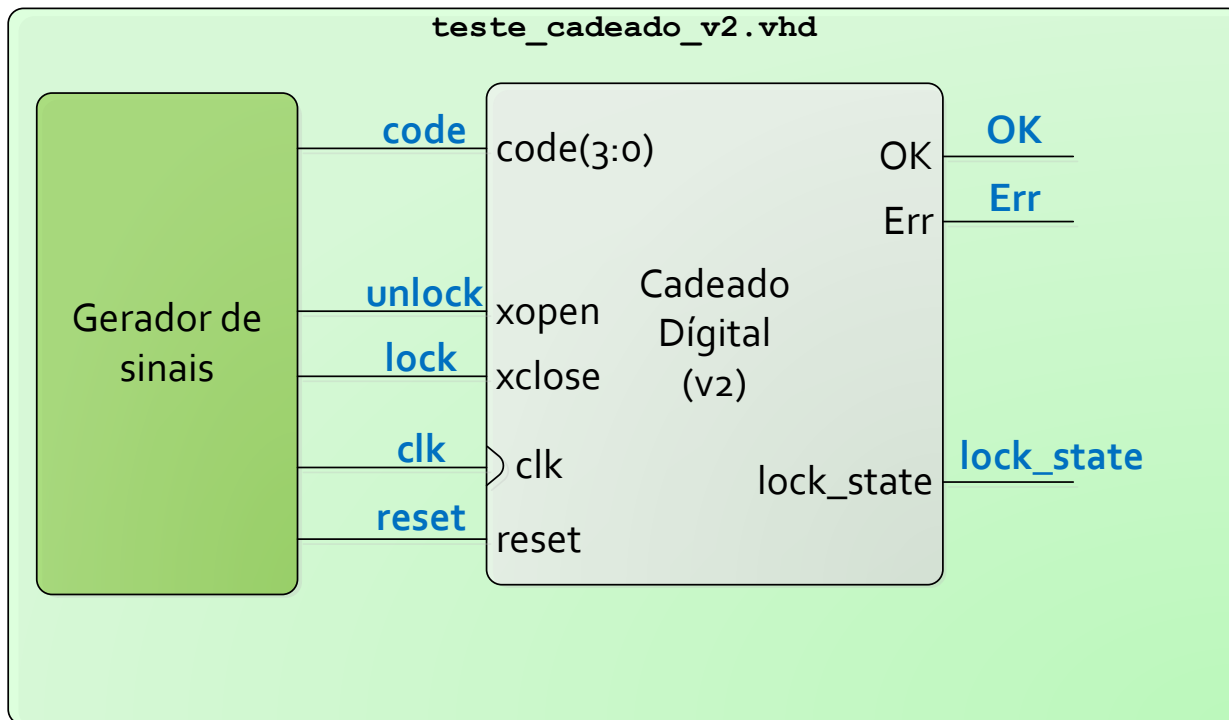

■ Descrição da entidade

- ▶ Sem entradas/saídas

```
-- FICHEIRO teste_cadeado_v2.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-- Definição do nome da entidade, sem qualquer entrada ou saída
entity teste_cadeado_v2 is
end teste_cadeado_v2;

architecture behavior of teste_cadeado_v2 is
...
```

■ Declaração de componentes e sinais

```
...
architecture behavior of teste_cadeado_v2 is
  -- Declaração do componente cadeado_digital (v2)
  component cadeado_digital_v2
    port (
      code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
      xopen   : in  std_logic;
      xclose  : in  std_logic;
      clk     : in  std_logic;
      reset   : in  std_logic;
      OK      : out std_logic;
      Err     : out std_logic;
      lock_state : out std_logic
    );
  end component;
  -- Declaração dos sinais para o testbench
  signal lock, unlock, clk, reset : std_logic := '0'; -- inicializados a 0
  signal code : std_logic_vector(3 downto 0) := "1111"; -- inicializado a "1111"
  signal OK, Err, lock_state: std_logic; -- sem inicialização (i.e., sem valor
                                          -- previamente definido para t=0s )

begin
```

■ Descrição da unidade para teste

```
...
architecture behavior of teste_cadeado_v2 is
  -- Declaração do componente cadeado_digital (v2)
  ...
  -- Declaração dos sinais para o testbench
  ...
begin
  -- declaração da instancia para teste
  test_unit: cadeado_digital_v2 port map (
    code    => code,
    xopen   => unlock,
    xclose  => lock,
    clk     => clk,
    reset   => reset,
    OK      => OK,
    Err     => Err,
    lock_state => lock_state
  );
  ...
end behavior;
```


■ Geração do sinal de relógio (clk)

```

...
begin
  -- declaração da instancia para teste
  ...
  -- gerador de sinal para o relógio
  process
  begin
    clk <= '0';
    wait for 25 ns; -- o periodo do relógio é 50 ns
    clk <= '1';
    wait for 25 ns; -- o periodo do relógio é 50 ns
  end process;
  ...
end behavior;

```

Diagrama temporal do sinal clk resultante

 

■ Geração dos sinais lock e unlock

```
-- gerador de sinal para o relógio
process
begin
    clk <= '0';
    wait for 25 ns; -- o periodo do relógio é 50 ns
    clk <= '1';
    wait for 25 ns; -- o periodo do relógio é 50 ns
end process;
-- gerador dos sinais lock e unlock
process
begin
    lock <= '0'; unlock <= '0';
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio
    lock <= '0'; unlock <= '1';
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio
    lock <= '1'; unlock <= '0';
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio
    lock <= '1'; unlock <= '1';
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio
end process;
```

...

■ Geração do sinal code


```
...  
-- gerador dos sinais lock e unlock  
process  
begin  
    lock <= '0'; unlock <= '0';  
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio  
    lock <= '0'; unlock <= '1';  
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio  
    lock <= '1'; unlock <= '0';  
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio  
    lock <= '1'; unlock <= '1';  
    wait for 2*25 ns; -- espera 1 periodo de relógio  
end process;  
-- gerador do sinal code  
process  
begin  
    code <= code + 1;  
    wait for 4*2*25 ns;  
end process;  
...
```

■ Inicialização da máquina de estados (reset)

```
...
-- gerador do sinal code
process
begin
    code <= code + 1;
    wait for 4*2*25 ns;
end process;
-- gerador do sinal de inicialização
process
begin
    reset <= '1';
    wait for 50 ns;
    reset <= '0';
    wait; -- este gerador de sinal fica aqui parado
end process;

end behavior;
```

Diagrama temporal do sinal reset resultante

 

Exemplo: Cadeado Digital (v2)

```
-- FICHEIRO teste_cadeado_v2.vhd
-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-- Entidade de teste
entity tb_cadeado_v2 is
end tb_cadeado_v2;

architecture behav of tb_cadeado_v2 is
-- declaração do componente para teste
component cadeado_digital_v2
port (
    code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    xopen   : in  std_logic;
    xclose  : in  std_logic;
    clk     : in  std_logic;
    reset   : in  std_logic;
    OK      : out std_logic;
    Err     : out std_logic;
    lock_state : out std_logic
);
end component;

-- Sinais para o testbench
signal lock, unlock, clk, reset : std_logic := '0';
signal code:std_logic_vector(3 downto 0) := "1111";
signal OK, Err, lock_state: std_logic;

begin
```

```
-- Instancia para teste
test_unit: cadeado_digital_v2
    port map ( clk=>clk,
               reset=>reset, code=>code,
               xclose=>lock, xopen=>unlock,
               OK=>OK, Err=>Err,
               lock_state=>lock_state );

-- Sinal de relógio
process
begin
    clk <= '0';
    wait for 25 ns;
    clk <= '1';
    wait for 25 ns;
end process;

-- Sinais lock e unlock
process
begin
    lock <= '0'; unlock <= '0';
    wait for 2*25 ns;
    lock <= '0'; unlock <= '1';
    wait for 2*25 ns;
    lock <= '1'; unlock <= '0';
    wait for 2*25 ns;
    lock <= '1'; unlock <= '1';
    wait for 2*25 ns;
end process;
```

```
-- Sinal code
process
begin
    code <= code + 1;
    wait for 4*2*25 ns;
end process;

-- Sinal de inicialização
process
begin
    reset <= '1';
    wait for 50 ns;
    reset <= '0';
    wait;
end process;

end behav;
```

■ Tema da Próxima Aula:

- ▶ Caracterização temporal
- ▶ Metodologia de sincronização temporal

Agradecimentos

Algumas páginas desta apresentação resultam da compilação de várias contribuições produzidas por:

- Guilherme Arroz
- Horácio Neto
- Nuno Horta
- Pedro Tomás