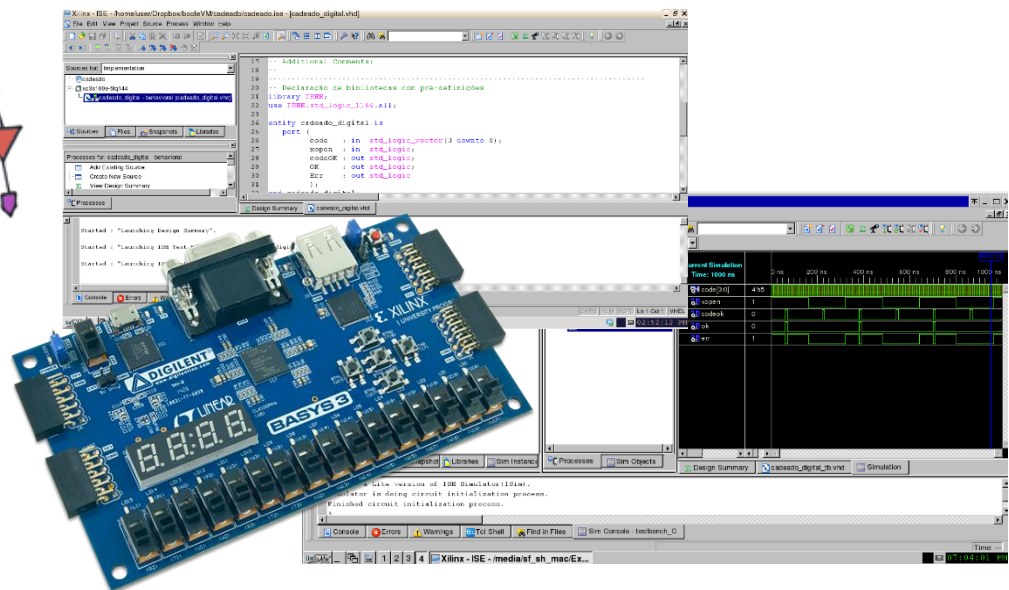


# Sistemas Digitais (SD)

Linguagens de Descrição e Simulação de Circuitos Digitais (apoio ao laboratório)





- **Na aula anterior:**

- ▶ Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

SEMANA	TEÓRICA 1	TEÓRICA 2	PROBLEMAS/LABORATÓRIO
19/Set a 23/Set	Introdução	Sistemas de Numeração e Códigos	
26/Set a 20/Set	Álgebra de Boole	Elementos de Tecnologia	P0
3/Out a 7/Out	Funções Lógicas	Minimização de Funções Booleanas (I)	L0
10/Out a 14/Out	Minimização de Funções Booleanas (II)	Def. Circuito Combinatório; Análise Temporal	P1
17/Out a 21/Out	Circuitos Combinatórios (I) – Codif., MUXs, etc.	Circuitos Combinatórios (II) – Som., Comp., etc.	L1
24/Out a 28/Out	Circuitos Combinatórios (III) - ALUs	Linguagens de Descrição e Simulação de Circuitos Digitais	P2
31/Out a 4/Nov	<b>FERIADO (1/Nov)</b>	Circuitos Sequenciais: Latches	L2
7/Nov a 11/Nov	Circuitos Sequenciais: Flip-Flops	Caracterização Temporal	P3
14/Nov a 18/Nov	Registos	Contadores <b>Teste 1</b>	L3
21/Nov a 25/Nov	Síntese de Circuitos Sequenciais: Definições	Síntese de Circuitos Sequenciais: Minimização do número de estados	P4
28/Nov a 2/Dez	Síntese de Circuitos Sequenciais: Síntese com Contadores	<b>FERIADO (1/Dez)</b>	L4
5/Dez a 9/Dez	Memórias	<b>FERIADO (8/Dez)</b>	P5
12/Dez a 16/Dez	Máq. Estado Microprogramadas: Circuito de Dados e Circuito de Controlo	Máq. Estado Microprogramadas: Endereçamento Explícito/Implícito	L5
19/Dez a 23/Dez	<b>Férias Natal</b>	<b>Férias Natal</b>	<b>Férias Natal</b>

## ■ Tema da aula de hoje:

- ▶ Linguagens de descrição de Hardware
- ▶ Introdução a VHDL:
  - Descrição de estruturas básicas em VHDL
  - Exemplos:
    - Cadeado digital
    - Unidade aritmética



# LINGUAGENS DE DESCRIÇÃO DE HARDWARE

## ■ Etapas de projecto:

### I. Descrição do sistema a projectar

- A descrição do sistema é tipicamente feita sob uma forma verbal, não totalmente especificada (tal como aparece nos enunciados de laboratório)

### II. Especificação do sistema

- Divisão do problema em partes (funções lógicas) e especificação de cada uma das partes (funções), geralmente sob a forma de tabelas de verdade

### III. Derivação das expressões lógicas

- Obtenção e minimização das funções lógicas, através da expressão booleana ou mapas de Karnaugh

### IV. Desenho do circuito digital




- Desenho do circuito digital usando os elementos básicos de lógica (portas NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR, MUX, DECODER, ...)

### V. Implementação física

- Utilizando circuitos integrados
   
### ■ Implementação física

- ▶ Actualmente, é raro fazer-se a implementação de circuitos digitais com componentes discretos (CIs).
  - **PROBLEMA:** Os circuitos são frequentemente muito complexos
  - **SOLUÇÃO:** utilização de **FPGAs** (lógica programável)



- ▶ Recorre-se tipicamente a linguagens de descrição de hardware, tais como VHDL ou Verilog
  - Para descrever correctamente o circuito digital em VHDL ou Verilog é necessário conceber primeiro o diagrama lógico

## ■ As linguagens VHDL e Verilog servem para:

- ▶ Descrever circuitos digitais
- ▶ Simular circuitos digitais
  - Verificar a funcionalidade, testar e corrigir os erros

## ■ VHDL (ou Verilog) não é uma linguagem de programação

- ▶ Os circuitos digitais não se programam... descrevem-se!
- ▶ Escrever código VHDL não é mais do que “descrever” o esquema lógico do circuito digital!

## ■ NOTAS IMPORTANTES:

- ▶ Na disciplina de Sistemas Digitais (SD) será sempre **OBRIGATÓRIA** a apresentação do esquema lógico (logigrama)
- ▶ Nem todas as funcionalidade de VHDL serão permitidas!
- ▶ Quaisquer diferenças entre o esquema apresentado e o código VHDL apresentado levarão a penalizações na nota final!
- ▶ O código VHDL deverá ser sempre apresentado em anexo, devidamente comentado.



## ■ Comportamental (Behavioral)

- ▶ Descrição funcional do circuito digital
- ▶ Geralmente usada para simular circuitos, mas nem sempre é sintetizável para portas lógicas

## ■ RTL (Register-Transfer Level)


- ▶ Descrição do circuito através da instanciação de elementos combinatórios (AND, OR, NOT, multiplexers, decodificadores, somadores, substractores, ...) e elementos de memória (latches, flip-flops, registos, ...)

## ■ Gate (portas lógicas AND, OR, ...)

- ▶ Descrição do circuito através dos componentes principais existentes numa dada biblioteca lógica

## ■ Layout

- ▶ Desenho do circuito integrado

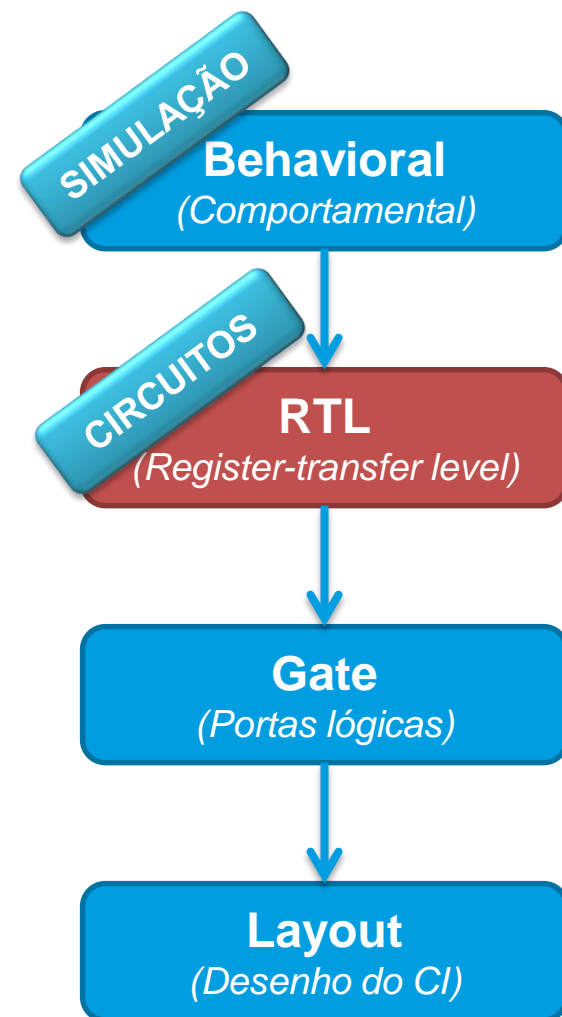



# DESCRIÇÃO DE ESTRUTURAS BÁSICAS EM VHDL

- Um ficheiro VHDL (extensão .vhd) descreve o funcionamento de um circuito digital e pode ser decomposto em duas partes:
  - ▶ **Entidade:**
    - Definição do componente (circuito digital), nomeadamente nome e sinais (fios) de entrada e de saída
  - ▶ **Arquitectura:**
    - Descrição da forma como o componente está implementado

```
-- COMENTÁRIOS

-- Declaração de bibliotecas com pré-definições
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Definição do nome da entidade e dos sinais (fios) de entrada/saída
entity <NOME_DO_COMPONENTE> is
    port (
        ...
    );
end <NOME_DO_COMPONENTE>;

-- Descrição da arquitectura (implementação) do componente
architecture <TIPO_DE_ARQUITECTURA> of <NOME_DO_COMPONENTE> is
    -- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
Begin
    -- descrição do circuito digital que implementa o componente
    ...
end <TIPO_DE_ARQUITECTURA>;
```

- Um sinal em VHDL corresponde a um fio num circuito físico
- Num circuito digital, o tipo de fio deverá ser:
  - ▶ **bit**, o qual pode ter os valores lógicos 0 e 1
- No entanto, é comum usar-se outro tipo de sinal, o qual é particularmente útil durante o passo de simulação do circuito:
  - ▶ **std\_logic**, o qual pode tomar os valores lógicos:
    - '0' (zero) e '1' (um)
    - 'Z' alta impedância
    - '-' don't care
    - 'U' undefined (o valor do fio não foi definido)
    - 'X' unknown (não é possível determinar o valor do fio)
- **NOTA IMPORTANTE:** na disciplina de SD apenas é permitido a atribuição dos valores 0 e 1 a um sinal! Os valores 'U' e 'X' serão atribuídos automaticamente pela ferramenta (Xilinx Vivado) quando um sinal (fio) não tiver valor atribuído ou não for possível a sua determinação (ex: quando são atribuídos simultaneamente os valores '0' e '1').

## ■ Exemplo:

Representação dos sinais `acende_LED` e `liga_ALARME` :

```
signal acende_LED : std_logic;  
signal liga_ALARME : std_logic;
```

ou

```
signal acende_LED , liga_ALARME : std_logic;
```

- Por vezes são necessários vários fios para representar um único valor.

- **Exemplo:**

Representação do número de um aluno do IST:

- Considerando que o maior número de aluno é o 100 000
- São necessários pelo menos  $\log_2(100\,000)$  bits = 16,61 bits
- Portanto o sinal `num_aluno` precisa de pelo menos 17 bits

- Por vezes são necessários vários fios para representar um único valor.

- Exemplo:

Representação do número de um aluno do IST:

- Para evitar a declaração (especificação) de 17 sinais (fios) individualmente, utiliza-se o sinal de barramento (*bus*):


```
signal num_aluno : std_logic_vector(16 downto 0);
```

- Permitindo assim definir os fios (cada um do tipo `std_logic`)

```
num_aluno(16), num_aluno(15), ..., num_aluno(1), num_aluno(0)
```



# Exemplo: cadeado digital

 

O cadeado abre  
com o código  
 $0111_2 = 7_{16}$


```
-- Definição do nome da entidade e
-- dos sinais (fios) de entrada/saída
entity <NOME_DO_COMPONENTE> is
  port (
    <NOME_DO_SINAL> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>;
    ...
    <NOME_DO_SINAL> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>
  );
end <NOME_DO_COMPONENTE>;
```

Lista de sinais  
separados por “;”

A ultima linha não deve  
ser terminada por “;”

**Nota:** Já que a palavra open está reservada em VHDL, não é possível representar sinais com este nome. Assim, o sinal de comando para abertura do cadeado foi renomeado para “xopen”

# Exemplo: cadeado digital

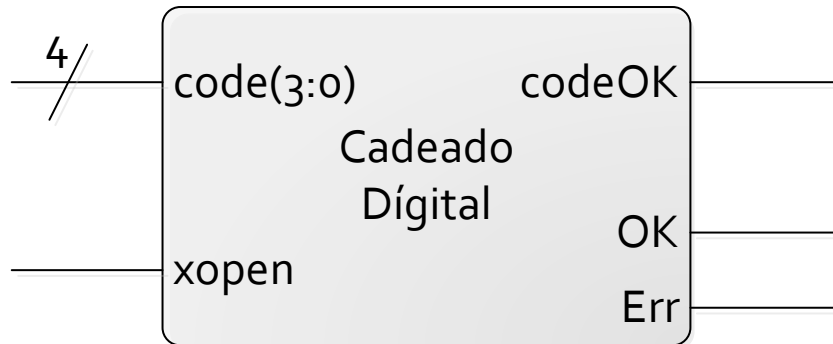

O cadeado abre  
com o código  
 $0111_2 = 7_{16}$


```
entity cadeado_digital is
  port (
    code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    xopen   : in  std_logic;
    codeOK  : out std_logic;
    OK      : out std_logic;
    Err     : out std_logic
  );
end cadeado_digital;
```

Lista de sinais  
separados por “;”

A ultima linha não deve  
ser terminada por “;”

**Nota:** Já que a palavra open está reservada em VHDL, não é possível representar sinais com este nome. Assim, o sinal de comando para abertura do cadeado foi renomeado para “xopen”

# Exemplo: cadeado digital

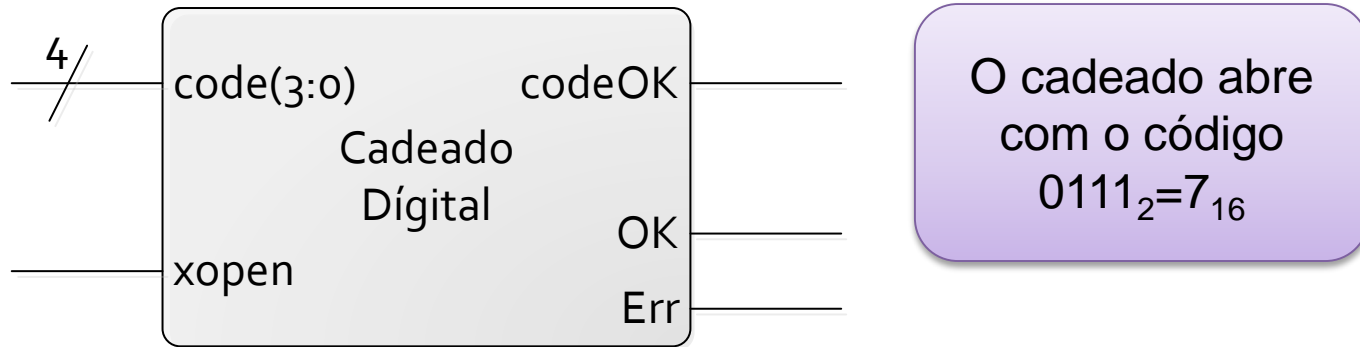


## ■ Descrição da implementação do circuito “cadeado\_digital”


- Como se descreve a constituição interna do circuito?
 
## Exemplo: cadeado digital


- Após projecto e desenho do logigrama correspondente, obtém-se:



 - Em VHDL deverá ser dado um nome a cada um dos fios intermédios:



# Exemplo: cadeado digital

 


- Assim, é necessário declarar os sinais OK32, OK10 e OK3210

- A declaração de sinais é realizada sob a forma:

```
signal <NOME_DO_SINAL_1>, <NOME_DO_SINAL_2> : <TIPO_DE_SINAL>;
signal <NOME_DO_SINAL_3> : <TIPO_DE_SINAL>;
signal <NOME_DO_SINAL_4> : <TIPO_DE_SINAL>;
```

- Naturalmente é possível ter sinais (fios) de diferentes tipos
  - No entanto, a declaração anterior obriga a que os sinais 1 e 2 tenham o mesmo tipo

# Exemplo: cadeado digital

 

- Assim, é necessário declarar os sinais OK32, OK10 e OK3210

```
entity cadeado_digital is
    port (
        ...
    );
end cadeado_digital;
```


```
architecture behavior of cadeado_digital is
    -- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
    signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;

    Begin
        ...
    end behavior;
```

## NOTAS:

- O nome dado à arquitectura não é relevante...
- O Vivado normalmente usa a designação "behavior"

# Exemplo: cadeado digital

 

- Resta-nos agora descrever o circuito projectado
- A atribuição de valores para os sinais é feita da seguinte forma:
 

```
NOME_SINAL_DESTINO <= OPERAÇÃO_LÓGICA_SOBRE_OPERANDOS;
```
- Existem várias operações típicas:
 

NOT
AND
OR
NAND
NOR
XOR
...
- Deverão ser usados parêntesis sempre que for necessário definir a ordem pela qual as operações são realizadas

# Exemplo: cadeado digital


...

```
architecture behavior of cadeado_digital is
  -- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
  signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
begin

  -- Cálculo do resultado
  OK32    <= (not code(3)) and code(2);
  OK10    <= code(1) and code(0);
  OK3210 <= OK32 and OK10;

  -- Atribuição do valor de saída
  codeOK <= OK3210;

end behavior;
```

 



# Exemplo: cadeado digital

...


```

architecture behavior of cadeado_digital is
  -- declaração dos sinais (fios) internos ao componente
  signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
begin

  -- Cálculo do resultado
  OK32  <= (not code(3)) and code(2);
  OK10  <= code(1) and code(0);
  OK3210 <= OK32 and OK10;

  -- Atribuição do valor de saída
  codeOK <= OK3210;
  OK <= OK3210 and xopen;
  Err <= (not OK3210) and xopen;

end behavior;
  
```

 

# Exemplo: cadeado digital

## ATENÇÃO!!!

Este código tem a mesma função, mas o mapeamento do circuito para VHDL está errado,



Estes erros serão penalizados!!!

```

...
architecture behavior of cadea
-- declaração dos sinais (fios
signal OK32, OK10, OK3210 : st
begin

```

*-- Cálculo do resultado*

```
OK3210 <= (not code(3)) and code(2) and code(1) and code(0);
```


*-- Atribuição do valor de saída*

```
codeOK <= OK3210;
```

```
OK <= OK3210 and xopen;
```

```
Err <= (not OK3210) and xopen;
```

```
end behavior;
```

 

# Exemplo: cadeado digital

```
-- Declaração de bibliotecas com pré-definições
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity cadeado_digital is
    port (
        code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        xopen   : in  std_logic;
        codeOK   : out std_logic;
        OK       : out std_logic;
        Err      : out std_logic
    );
end cadeado_digital;

architecture behavior of cadeado_digital is
    -- declaração dos sinais (fios) internos
    -- ao componente
    signal OK32, OK10, OK3210 : std_logic;
begin

    -- Cálculo do resultado
    OK32  <= (not code(3)) and code(2);
    OK10  <= code(1) and code(0);
    OK3210 <= OK32 and OK10;

    -- Atribuição do valor de saída
    codeOK <= OK3210;
    OK     <= OK3210 and xopen;
    Err    <= (not OK3210) and xopen;

end behavior;
```



# **CIRCUITOS COMBINATÓRIOS ELEMENTARES**

# Atribuições simples

```
...  
architecture behavior of meu_circuito is  
  -- declaração do sinal de selecção  
  signal A, B, C : std_logic;  
  signal vec1 : std_logic_vector(2 downto 0);  
  signal vec2 : std_logic_vector(2 downto 0);  
  ...  
begin  
  ...  
  A <= '0'; -- atribuição do valor lógico zero  
  B <= '1'; -- atribuição do valor lógico um  
  C <= A;   -- atribuição do valor lógico dado em A  
  
  vec1 <= "011"; -- atribuição do número 3  
  vec2 <= A & B & C; -- atribuição do resultante da concatenação de  
                      -- A, B e C. Assim vec2 tomará o valor 2.  
  ...  
end behavior;
```

## CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:

Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logigrama original!

# Portas lógicas elementares




$Y \leq A \text{ and } B \text{ and } C;$
 
## CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:


Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logigrama original!



$Y \leq \text{not } (A \text{ and } B \text{ and } C);$




$Y \leq A \text{ xor } B;$

 

$Y \leq \text{not } (A \text{ or } (\text{not } B) \text{ or } C);$

# Multiplexer 2:1 de 1 bit

 

## CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:

Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logigrama original!


```
Y <= d0 when S='0' else d1;
```

***OU***

```
with S select
```

```
Y <= d0 when '0',  
    d1 when others;
```

# Multiplexer 8:1 de 1 bit

 

## CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:

Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logograma original!


```
with Sel select
Y <= d0 when "000",
      d1 when "001",
      d2 when "010",
      d3 when "011",
      d4 when "100",
      d5 when "101",
      d6 when "110",
      d7 when others;
```

*ou*

```
Y <= d0 when Sel="000" else
      d1 when Sel="001" else
      d2 when Sel="010" else
      d3 when Sel="011" else
      d4 when Sel="100" else
      d5 when Sel="101" else
      d6 when Sel="110" else
      d7;
```



# Multiplexer 8:1 de 1 bit

 


## CONSTRUÇÕES POSSÍVEIS:

Poderão ser usadas quaisquer construções que tenham um mapeamento directo no logograma original!

```
...
architecture behavior of meu_circuito is
  -- declaração do sinal de selecção
  signal sel : std_logic_vector(2 downto 0);
  ...
begin
  ...
  -- cálculo (concatenação) do sinal de selecção
  Sel <= S2 & S1 & S0;
  -- multiplexer 8:1... Ver código do slide anterior
  ...

end behavior;
```


# Multiplexer 4:1 de 8 bits

 


```
...
architecture behavior of meu_circuito is
  -- declaração do sinal de selecção
  signal sel : std_logic_vector(1 downto 0);
  signal d0,d1,d2,d3,y: std_logic_vector(7 downto 0);
  ...
begin
  ...
  -- Descrição de 8 multiplexers 4:1, 1 por cada bit.
  -- Requer que o número de bits de y, d0, d1, d2 e
  -- d3 seja a mesma (neste caso 8 bits)
  y <= d0 when sel="00" else
        d1 when sel="01" else
        d2 when sel="10" else
        d3;

end behavior;
```

# Descodificador 3:8

 

**Equivalente a:**

 


```
architecture behavior of meu_circuito is
    -- declaração do sinal de selecção
    signal d : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal y : std_logic_vector(7 downto 0);
    ...
begin
    ...
    -- Descrição de 1 descodificador 3:8
    y <= "00000001" when d="000" else
        "00000010" when d="001" else
        "00000100" when d="010" else
        "00001000" when d="011" else
        "00010000" when d="100" else
        "00100000" when d="101" else
        "01000000" when d="110" else
        "10000000";


end behavior;
```

# Descodificador 3:8

## SOLUÇÃO ALTERNATIVA

 


**Equivalente a:**

 


```
architecture behavior of meu_circuito is
    -- declaração do sinal de selecção
    signal d : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal y : std_logic_vector(7 downto 0);
    ...
begin
    ...
    -- Descrição de 1 descodificador 3:8
    With d select
        y <= "00000001" when "000",
            "00000010" when "001",
            "00000100" when "010",
            "00001000" when "011",
            "00010000" when "100",
            "00100000" when "101",
            "01000000" when "110",
            "10000000" when others;

end behavior;
```

# Descodificador 3:8 com enable

 


**Equivalente a:**

 


```
architecture behavior of meu_circuito is
    -- declaração do sinal de selecção
    signal d : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal y : std_logic_vector(7 downto 0);
    ...
begin
    ...
    -- Descrição de 1 descodificador 3:8
    y <= "00000000" when en='0' else
        "00000001" when d="000" else
        "00000010" when d="001" else
        "00000100" when d="010" else
        "00001000" when d="011" else
        "00010000" when d="100" else
        "00100000" when d="101" else
        "01000000" when d="110" else
        "10000000";
end behavior;
```

Enable
 
# Descodificador 3:8 com enable (saídas negadas)



**Equivalente a:**

 

```
architecture behavior of meu_circuito is
    -- declaração do sinal de selecção
    signal d : std_logic_vector(2 downto 0);
    signal y : std_logic_vector(7 downto 0);
    ...
begin
    ...
    -- Descrição de 1 decodificador 3:8
    y <= "11111111" when en='0' else
        "11111110" when d="000" else
        "11111101" when d="001" else
        "11111011" when d="010" else
        "11110111" when d="011" else
        "11101111" when d="100" else
        "11011111" when d="101" else
        "10111111" when d="110" else
        "01111111";
end behavior;
```


Enable

Saídas Negadas



 
# **EXEMPLO: CIRCUITO SOMADOR/SUBTRACTOR**

- O elemento básico de um circuito somador/subtractor é:
  - ▶ Full-Adder





## 1. Identificação do componente:

 


```
-- FICHEIRO full_adder.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Definição do nome da entidade e
-- dos sinais (fios) de entrada/saída
entity full_adder is
    port (
        a      : in  std_logic;
        b      : in  std_logic;
        cin    : in  std_logic;
        s      : out std_logic;
        cout   : out std_logic
    );
end full_adder;
```


 
## 2. Desenho do logigrama interno do full-adder:

Nota: o logigrama podia ser alterado de forma a usar só portas NAND e XOR





## 2. Desenho do logigrama interno do full-adder:

  a) é necessário identificar no esquema o nome dos sinais (fios) internos



## 2. Desenho do logigrama interno do full-adder:

  b) vamos ainda identificar cada uma das portas lógicas



## 3. Descrição da arquitectura do circuito full\_adder

```
architecture behavior of full_adder is
  -- declaração dos sinais internos
  signal a_plus_b, cx, cy : std_logic;
```

```
begin
```

```
-- XOR1
```

```
a_plus_b <= a xor b;
```

```
-- XOR2
```

```
s <= cin xor a_plus_b;
```

```
-- AND1
```

```
cx <= a and b;
```


```
-- AND2
```

```
cy <= a_plus_b and cin;
```

```
-- OR1
```

```
cout <= cx or cy;
```

```
end behavior;
```

 

## 3. Descrição da arquitectura do circuito full\_adder

```
-- FICHEIRO full_adder.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;


-- Definição do nome da entidade e
-- dos sinais (fios) de entrada/saída
entity full_adder is
    port (
        a      : in  std_logic;
        b      : in  std_logic;
        cin    : in  std_logic;
        s      : out std_logic;
        cout   : out std_logic
    );
end full_adder;
```

```
architecture behavior of full_adder is
    -- declaração dos sinais internos
    signal a_plus_b, cx, cy : std_logic;

begin
    -- XOR1
    a_plus_b <= a xor b;
    -- XOR2
    s <= cin xor a_plus_b;
    -- AND1
    cx <= a and b;
    -- AND2
    cy <= a_plus_b and cin;
    -- OR1
    cout <= cx or cy;

end behavior;
```

 - Usando o circuito full-adder (full\_adder.vhd) é possível construir um somador de 8-bits com carry in




```
-- FICHEIRO somador8.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Definição do nome da entidade e
-- dos sinais (fios) de entrada/saída
entity somador8 is
    port (
        A  : in  std_logic_vector (7 downto 0);
        B  : in  std_logic_vector (7 downto 0);
        ci : in  std_logic;
        S  : out std_logic_vector (7 downto 0);
        co : out std_logic;
        V  : out std_logic
    );
end somador8;

...
```

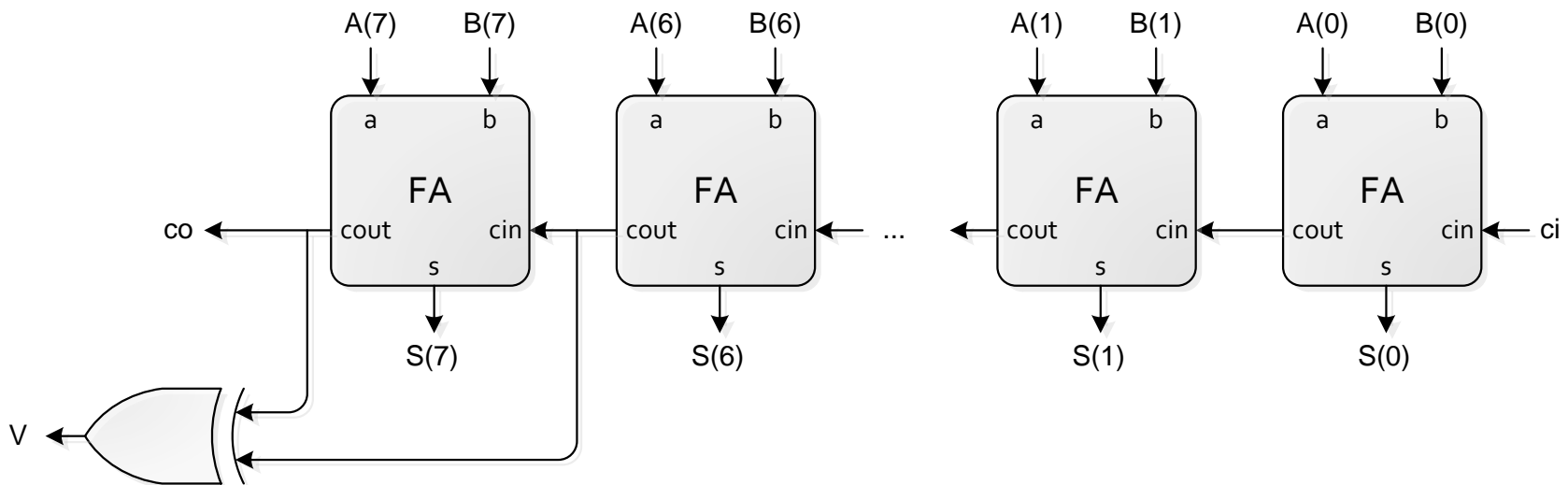
## ■ Logigrama do circuito somador de 8-bits






## ■ Logigrama do circuito somador de 8-bits

- Sinais internos (azul)

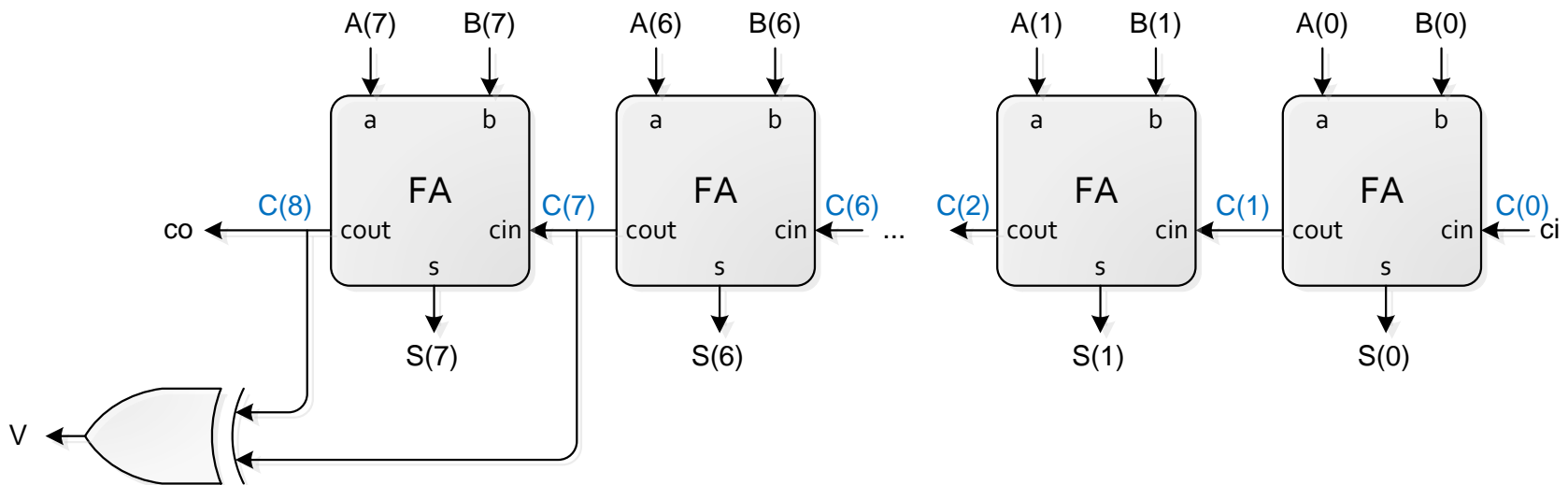
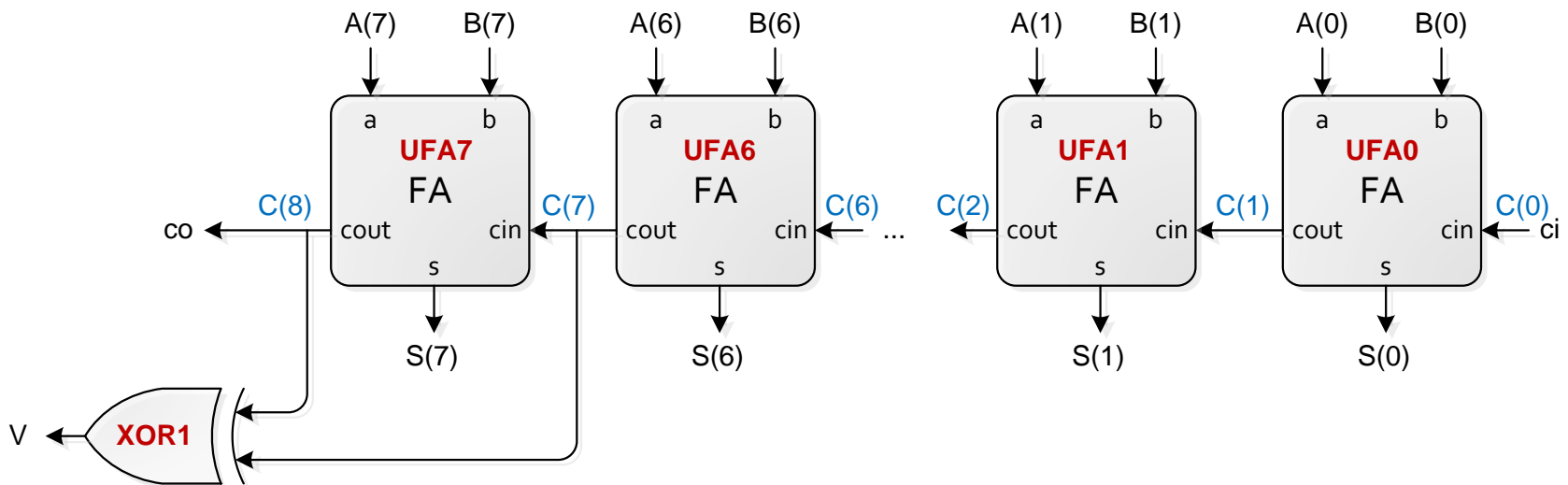
## ■ Logigrama do circuito somador de 8-bits

- ▶ Sinais internos (azul)
- ▶ Nome das instancias (vermelho)



## ■ Descrição do circuito somador de 8-bits

- Declaração do componente full\_adder: para utilizar um componente descrito num ficheiro .vhd é necessário declarar a sua existência. A declaração de um componente é a seguinte:

```
-- Declaração da entidade, colocada entre
-- "architecture" e "begin"
component <NOME_DO_COMPONENTE>
  port (
    <SINAL1> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL> ;
    ...
    <SINALN> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>
  );
end component;
```

```
-- Definição da entidade, colocada
-- no topo do ficheiro .vhd
entity NOME_DO_COMPONENTE is
  port (
    <SINAL1> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>;
    ...
    <SINALN> : <IN/OUT> <TIPO_DE_SINAL>
  );
end NOME_DO_COMPONENTE;
```

- A declaração de um componente é uma cópia quase perfeita da descrição da entidade. As únicas diferenças residem na primeira e última linhas


## ■ Descrição do circuito somador de 8-bits

### ► Declaração do componente full\_adder:

```
architecture behavior of somador8 is
-- declaração do componente full_adder
component full_adder
    port (
        a      : in  std_logic;
        b      : in  std_logic;
        cin     : in  std_logic;
        s      : out std_logic;
        cout    : out std_logic
    );
end component;
-- declaração dos sinais internos
signal C : std_logic_vector(8 downto 0);

begin
...
```

 Componente **full\_adder**  
descrito no ficheiro  
**full\_adder.vhd**



Nota: a declaração de um componente é uma cópia quase perfeita da descrição da entidade.

## ■ Descrição do circuito somador de 8-bits

### ► Arquitectura do circuito somador:

```
architecture behavior of somador8 is
-- declaração do componente full_adder
...
-- declaração dos sinais internos
signal C : std_logic_vector(8 downto 0);

begin
-- atribuição do valor de C(0)
C(0) <= ci;
-- Utilização de 8 instâncias do componente full_adder
UFA0: full_adder port map( a=>A(0) , b=>B(0) , cin=>C(0) , s=>S(0) , cout=>C(1) );
UFA1: full_adder port map( a=>A(1) , b=>B(1) , cin=>C(1) , s=>S(1) , cout=>C(2) );
UFA2: full_adder port map( a=>A(2) , b=>B(2) , cin=>C(2) , s=>S(2) , cout=>C(3) );
...
UFA7: full_adder port map( a=>A(7) , b=>B(7) , cin=>C(7) , s=>S(7) , cout=>C(8) );

-- sinais adicionais de saída
co <= C(8);
V <= C(7) xor C(8);
end behavior;
```

## ■ Descrição do circuito somador de 8-bits

### ► Arquitectura do circuito somador:

```
architecture behavior of somador8 is
-- declaração do componente full_adder
...
-- declaração dos sinais internos
signal C : std_logic_vector(8 downto 0);
begin
-- atribuição do valor de C(0)
C(0) <= ci;
-- Instanciação automática de 8 componentes (0 ... 7)
uGen1 : for i in 0 to 7 generate
    UFA: full_adder port map(
        a=>A(i) , b=>B(i) , cin=>C(i) ,
        s=>S(i) , cout=>C(i+1)
    );
end generate;
-- sinais adicionais de saída
co <= C(8);
V <= C(7) xor C(8);
end behavior;
```

SOLUÇÃO ALTERNATIVA

# Somador de 8-bits com carry in

```
-- FICHEIRO somador8.vhd
-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
-- Definição da entidade/sinais de entrada/saída
entity somador8 is
    port (
        A : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        B : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        ci : in  std_logic;
        S : out std_logic_vector(7 downto 0);
        co : out std_logic;
        V : out std_logic
    );
end somador8;

architecture behavior of somador8 is
-- declaração do componente full_adder
component full_adder
    port (
        a : in  std_logic;
        b : in  std_logic;
        cin : in  std_logic;
        s : out std_logic;
        cout : out std_logic
    );
end component;
```

```
-- declaração dos sinais internos
-- C(i) corresponde ao carry-out do full-adder
-- i-1, e serve como carry-in do
-- full-adder i
signal C : std_logic_vector(8 downto 0);

begin


-- atribuição do valor de C(0)
C(0) <= ci;

-- simplificação (opcional) da utilização das
-- várias instancias
uGen1 : for i in 0 to 7 generate
    UFA: full_adder port map(
        a=>A(i) , b=>B(i) , cin=>C(i) ,
        s=>S(i) , cout=>C(i+1)
    );
end generate;

-- sinais adicionais de saída
co <= C(8);
V <= C(7) xor C(8);

end behavior;
```

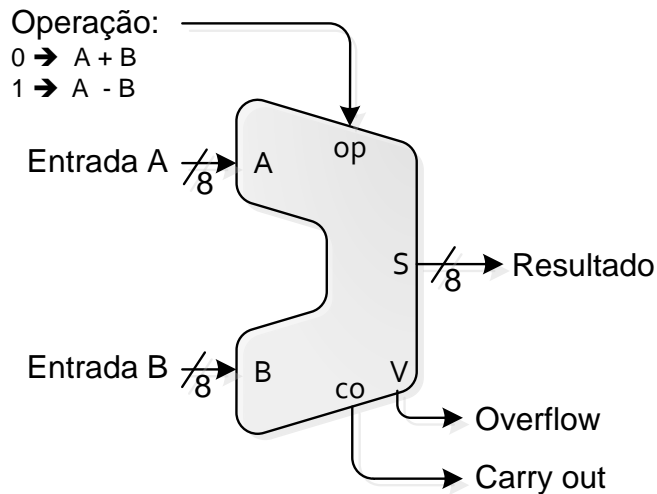- Usando o somador de 8 bits (somador8.vhd) é possível construir o circuito somador/subtractor




```
-- FICHEIRO arithmetic_unit.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;



-- Definição do nome da entidade e
-- dos sinais (fios) de entrada/saída
entity arithmetic_unit is
    port (
        A : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        B : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        Op : in  std_logic;
        S : out std_logic_vector(7 downto 0);
        co : out std_logic;
        V : out std_logic
    );
end arithmetic_unit;
...
```


 
## ■ Logigrama do circuito somador/subtractor



  **Após nomeação dos  
sinais e circuitos  
internos**




## ■ Logigrama do circuito somador/subtractor

### ► Declaração do componente somador8

```
architecture behavior of arithmetic_unit is
-- declaração do componente somador8
component somador8
    port (
        A : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        B : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        ci : in  std_logic;
        S : out std_logic_vector(7 downto 0);
        co : out std_logic;
        V : out std_logic
    );
end component;
-- declaração dos sinais internos
signal X : std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    ...
end;
```

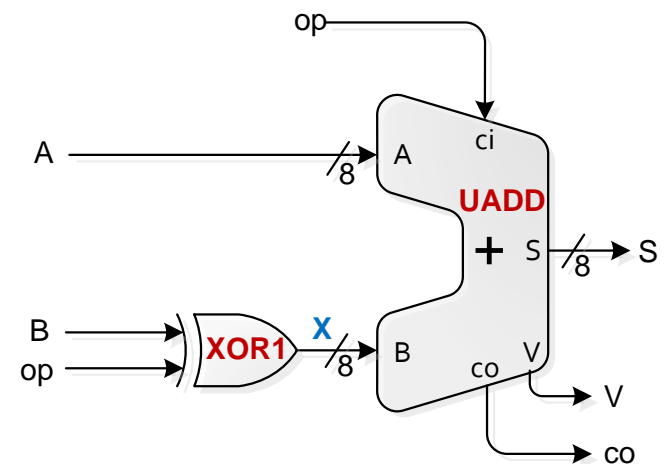

## ■ Arquitectura (VHDL) do circuito


```
architecture behavior of arithmetic_unit is
  -- declaração do componente somador8
  ...
  -- declaração dos sinais internos
  signal X : std_logic_vector(7 downto 0);

begin
  -- 8 portas XOR, uma por cada bit, onde cada
  -- porta i tem como entradas os bits B(i) e op
  X <= B xor (7 downto 0 => op);
  -- utilização de uma instancia do componente
  -- somador8
  UADD: somador8 port map(
    A => A, B => X, ci => op,
    S => S, V => V, co => co
  );
end behavior;
```

Nota: a declaração:

(n-1 downto 0 => X)

 cria um sinal de n bits, onde todos os bits têm o mesmo valor que o sinal X.



# Somador/Subtractor (arithmetic\_unit.vhd)

```
-- FICHEIRO arithmetic_unit.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Definição do nome da entidade e
-- dos sinais (fios) de entrada/saída
entity arithmetic_unit is
    port (
        A : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        B : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        Op : in  std_logic;
        S : out std_logic_vector(7 downto 0);
        co : out std_logic;
        V : out std_logic
    );
end arithmetic_unit;
```


```
architecture behavior of arithmetic_unit is
    -- declaração do componente somador8
    component somador8
        port (
            A : in  std_logic_vector(7 downto 0);
            B : in  std_logic_vector(7 downto 0);
            ci : in  std_logic;
            S : out std_logic_vector(7 downto 0);
            co : out std_logic;
            V : out std_logic
        );
    end component;
    -- declaração dos sinais internos
    signal X : std_logic_vector(7 downto 0);

begin
    -- 8 portas XOR, uma por cada bit
    X <= B xor (7 downto 0 => op);
    -- instancia do componente somador8
    UADD: somador8 port map(
        A => A, B => X, ci => op,
        S => S, V => V, co => co
    );
end behavior;
```


# SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS

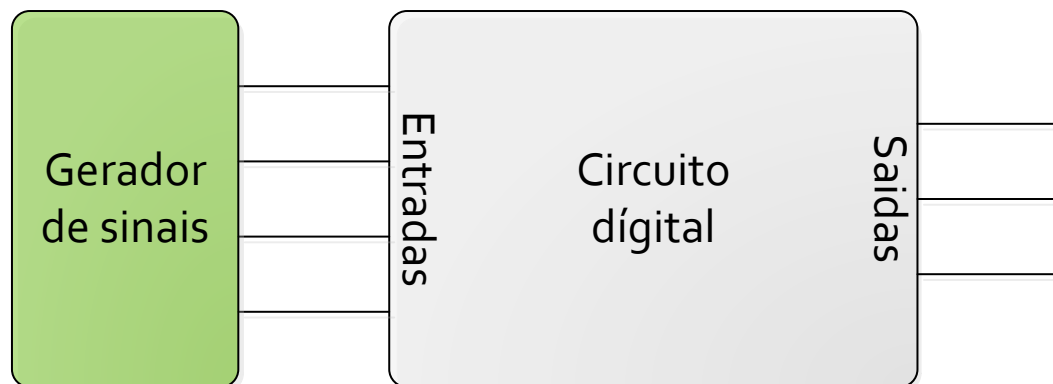**Criação de um ficheiro VHDL para simular e validar o funcionamento dos circuitos anteriormente descritos**

- Para validar correctamente o funcionamento de um circuito digital é necessário verificar o valor das saídas do circuito para todas as combinações de entradas
  - ▶ É preciso desenvolver um módulo capaz de gerar os sinais de entrada do circuito digital



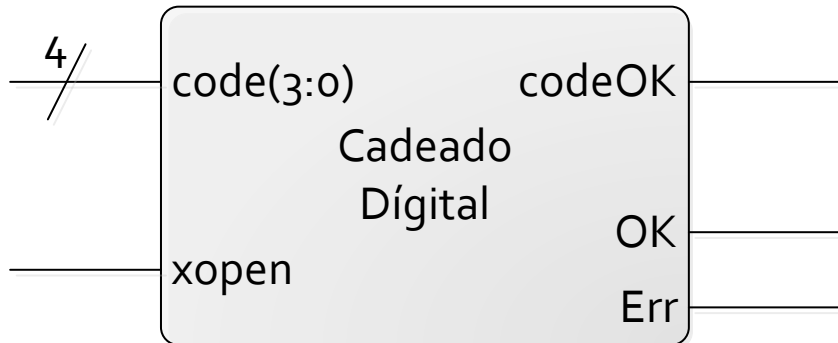- ▶ O gerador de sinais deve gerar todas as combinações de sinais de entrada



O cadeado abre  
com o código  
 $0111_2 = 7_{16}$ .


O gerador de sinais a projectar deve ser capaz de gerar todas as combinações de entradas da tabela de verdade de forma a ser possível verificar o valor da saída

## ■ Tabela de verdade:

ENTRADAS		SAIDAS ESPERADAS		
code	xopen	codeOK	OK	Err
0000	0	0	0	0
0001	0	0	0	0
...	...	...	...	...
0110	0	0	0	0
0111	0	1	0	0
1000	0	0	0	0
...	...	...	...	...
0110	1	0	0	1
0111	1	1	1	0
1000	1	0	0	1
...	...	...	...	...

■ Como se pode ver no diagrama abaixo, o ficheiro VHDL para simulação (e teste) de circuitos:

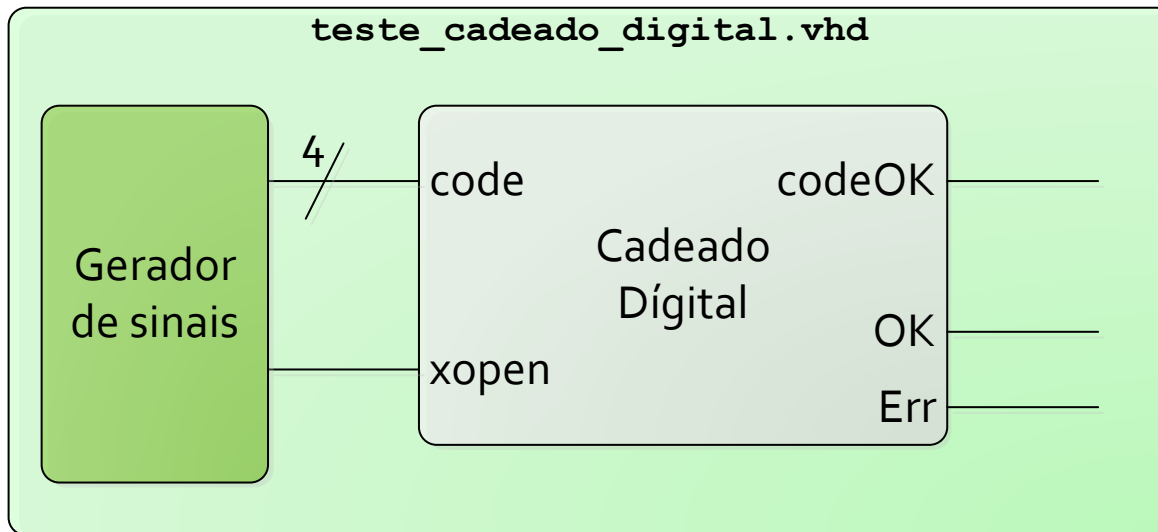- ▶ Necessita uma instância do circuito a testar
- ▶ Necessita de gerar os sinais de dados e/ou controlo do circuito
- ▶ Não necessita de entradas ou saídas





## ■ Descrição da entidade

- ▶ Sem entradas/saídas

```
-- FICHEIRO cadeado_digital_testbench.vhd


-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- Definição do nome da entidade, sem qualquer entrada ou saída
entity cadeado_digital_testbench is
end cadeado_digital_testbench;

architecture behavior of cadeado_digital_testbench is
...
end architecture;
```

## ■ Descrição da arquitectura

- Declaração de componentes e sinais

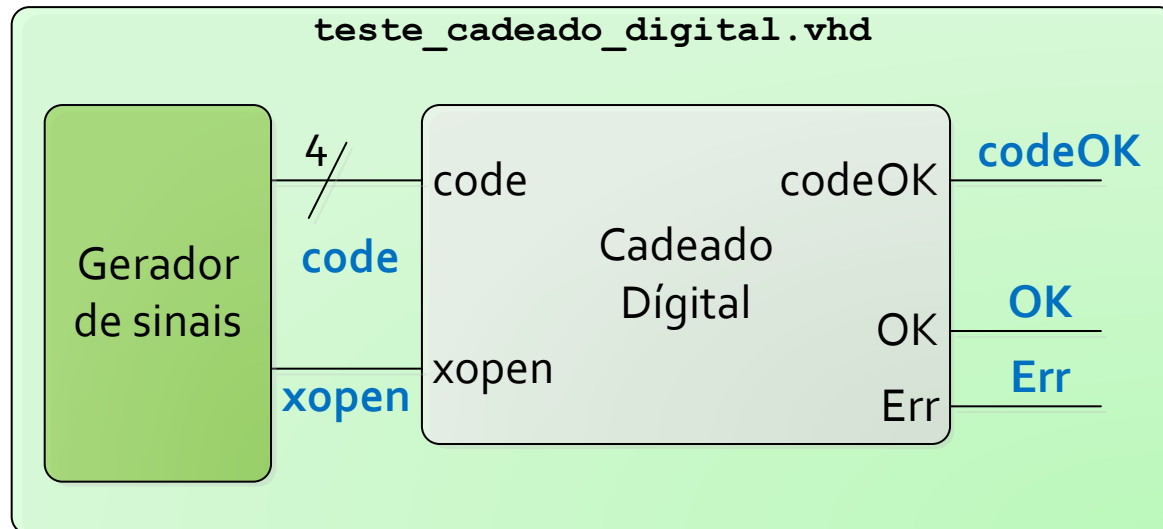


## ■ Descrição da arquitectura

### ► Declaração de componentes e sinais

```
...
architecture behavior of cadeado_digital_testbench is
  -- Declaração do componente cadeado_digital original
  component cadeado_digital
    port (
      code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
      xopen   : in  std_logic;
      codeOK  : out std_logic;
      OK      : out std_logic;
      Err     : out std_logic
    );
  end component;
  -- Declaração dos sinais para o testbench
  signal code : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal xopen, codeOK, OK, Err : std_logic;

  begin
  ...
```

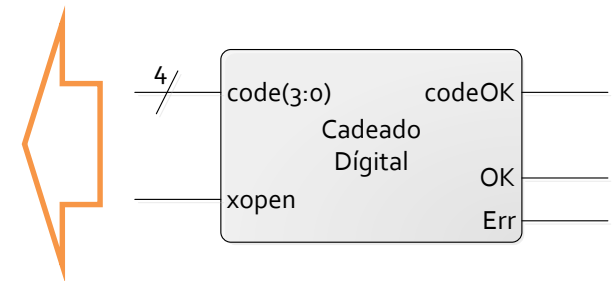

## ■ Implementação

### ► Descrição da unidade para teste

```
...
architecture behavior of cadeado_digital_testbench is
  -- Declaração do componente cadeado_digital original
  ...
  -- Declaração dos sinais para o testbench
  ...
begin

  -- Declaração da unidade de teste... O nome dos sinais no circuito é neste
  -- casa (não obrigatório) o mesmo que o nome dos sinais no componente
  Utest: cadeado_digital port map (
    code => code, xopen => xopen,
    codeOK => codeOK, OK => OK, Err => Err);

  -- Descrição do gerador de sinais
  ...
end behavior;
```

## ■ Implementação

### ► Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

```
...  
-- Descrição do gerador de sinais  
process  
begin  
    -- valor dos sinais para a 1ª linha da tabela de verdade  
    ...  
    wait for 10 ns;  
    -- valor dos sinais para a 2ª linha da tabela de verdade  
    ...  
    wait for 10 ns;  
    -- valor dos sinais para a n-ésima linha da tabela de verdade  
    ...  
    wait; -- end of signal generation  
end process;  
  
end behavior;
```

## ■ Implementação

### ► Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

O gerador de sinais acaba na ultima linha da tabela de verdade

```
...
-- Gerador de sinais
process
begin
  -- 1ª linha
  code <= "0000";
  xopen <= '0';
  wait for 10 ns;
  -- 2ª linha
  code <= "0001";
  xopen <= '0';
  wait for 10 ns;
  -- 3ª linha
  code <= "0010";
  xopen <= '0';
  wait for 10 ns;
```

```
-- 4ª linha
code <= "0011";
xopen <= '0';
wait for 10 ns;
...
-- 17ª linha
code <= "0000";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 18ª linha
code <= "0001";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 19ª linha
code <= "0010";
xopen <= '1';
```

```
wait for 10 ns;
...
-- 31ª linha
code <= "1110";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 32ª linha
code <= "1111";
xopen <= '1';
wait; -- forever
end process;


end behavior;
```

## ■ Implementação
 
### ► Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

O gerador de sinais acaba na ultima linha da tabela de verdade



## ■ Implementação

### ► Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

**O gerador de sinais repete após a ultima linha da tabela de verdade**

```
...
-- Gerador de sinais
process
begin
    -- 1ª linha
    code <= "0000";
    xopen <= '0';
    wait for 10 ns;
    -- 2ª linha
    code <= "0001";
    xopen <= '0';
    wait for 10 ns;
    -- 3ª linha
    code <= "0010";
    xopen <= '0';
    wait for 10 ns;
```

```
-- 4ª linha
code <= "0011";
xopen <= '0';
wait for 10 ns;
...
-- 17ª linha
code <= "0000";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 18ª linha
code <= "0001";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 19ª linha
code <= "0010";
xopen <= '1';
```

```
wait for 10 ns;
...
-- 31ª linha
code <= "1110";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
-- 32ª linha
code <= "1111";
xopen <= '1';
wait for 10 ns;
end process;

end behavior;
```




## ■ Implementação
 
### ► Descrição do gerador de sinais

- Simulação de 1 linha da tabela de verdade a cada 10 ns

O gerador de sinais repete após a ultima linha da tabela de verdade



## ■ Implementação

### SOLUÇÃO ALTERNATIVA

#### ► Descrição do gerador de sinais

- Separação da tabela de verdade em duas partes: sinais `code` e `xopen`

```
...  
-- Geração do sinal code  
process  
begin  
    code <= "0000";  
    wait for 10 ns;  
    code <= "0001";  
    wait for 10 ns;  
    ...  
    code <= "1110";  
    wait for 10 ns;  
    code <= "1111";  
    wait for 10 ns;  
end process;
```

```
-- Geração do sinal xopen  
process  
begin  
    xopen <= '0';  
    wait for 16*10 ns;  
    xopen <= '1';  
    wait for 16*10 ns;  
end process;  
  
end behavior;
```

## ■ Implementação

### SOLUÇÃO ALTERNATIVA

- Descrição do gerador de sinais
  - Utilização de macros (contador e inversor)

```
process
begin
    code <= code + 1;
    wait for 10 ns;
end process;

-- Geração do sinal xopen
process
begin
    xopen <= not xopen;
    wait for 16*10 ns;
end process;

end behavior;
```

#### Requer:

1. a inicialização dos sinais
2. a utilização da biblioteca  
`ieee.std_logic_unsigned`

## Simulação e teste do circuito “Cadeado Digital” cadeado\_digital\_testbench\_C.vhd

```
-- FICHEIRO cadeado_digital_testbench_C.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-- Definição da entidade
entity testbench_C is
end testbench_C;

architecture behavior of testbench_C is

-- Declaração do componente
-- cadeado_digital original
component cadeado_digital
  port (
    code    : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    xopen   : in  std_logic;
    codeOK  : out std_logic;
    OK      : out std_logic;
    Err     : out std_logic
  );
end component;
```

```
-- Declaração dos sinais para o testbench
signal code : std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
signal xopen, codeOK, OK, Err : std_logic := '0';

begin

-- Declaração da unidade de teste
utest: cadeado_digital port map (
  code => code, xopen => xopen,
  codeOK => codeOK, OK => OK, Err => Err);


-- descrição do gerador para o sinal code
gen_code: process
begin
  code <= code + 1;
  wait for 10 ns;
end process;

-- descrição do gerador para o sinal xopen
gen_open: process
begin
  xopen <= not xopen;
  wait for 16*10 ns;
end process;

end behavior;
```

### ■ Simulação e teste da “Unidade Aritmética”

- Componente para teste:

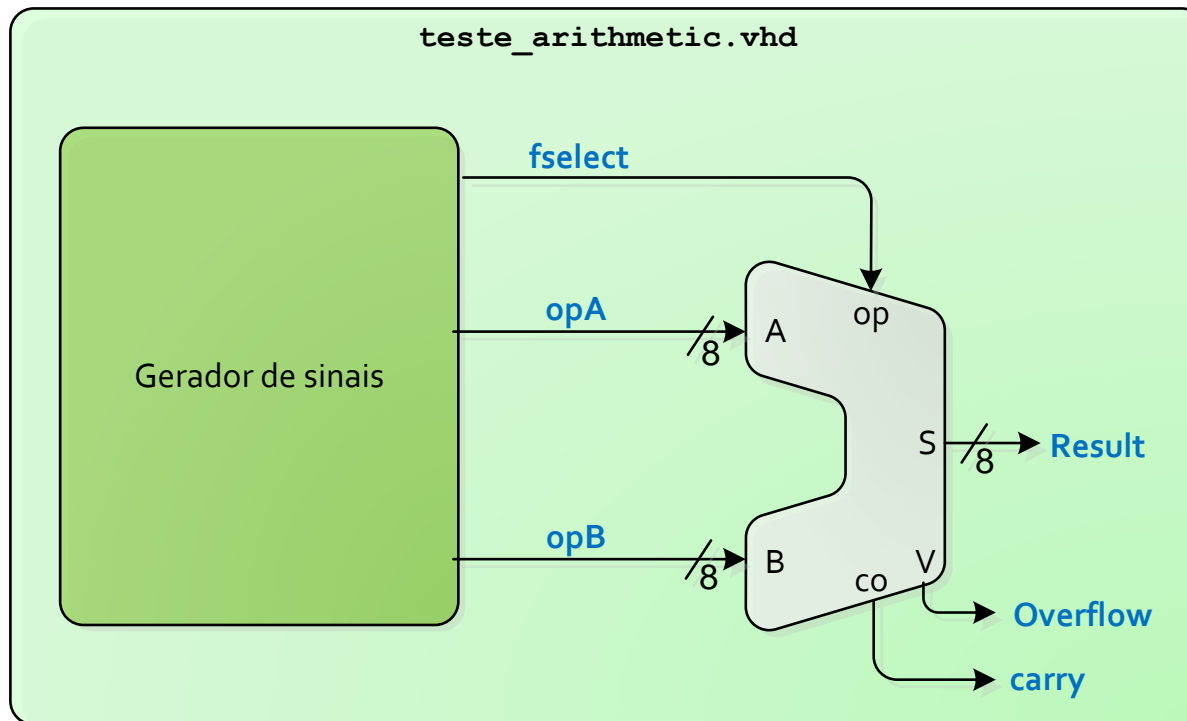

## ■ Descrição da entidade

### ► Sem entradas/saídas

```
-- FICHEIRO tb_arithmetic.vhd

-- Declaração de bibliotecas
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

-- Definição do nome da entidade, sem qualquer entrada ou saída
entity tb_arithmetic is
end tb_arithmetic;

architecture behavior of tb_arithmetic is
...
end behavior;
```

## ■ Declaração de componentes e sinais

```
...
architecture behavior of tb_arithmetic is
-- Declaração do componente arithmetic_unit
component arithmetic_unit
    port (
        A : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        B : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        Op : in  std_logic;
        S : out std_logic_vector(7 downto 0);
        co : out std_logic;
        V : out std_logic
    );
end component;

-- Declaração dos sinais para o testbench
signal fselect : std_logic := '0';
signal opA, opB : std_logic_vector(7 downto 0) := "00000000";
signal result : std_logic_vector(7 downto 0);
signal overflow, carry: std_logic;

begin
```

Definição do valor inicial  
do sinal (irá mudar, ao  
longo da simulação)

## ■ Descrição da unidade para teste

```
...
architecture behavior of teste_cadeado_v2 is
  -- Declaração do componente arithmetic_unit
  ...
  -- Declaração dos sinais para o testbench
  ...
begin
  -- declaração da instancia para teste
  test_unit: arithmetic_unit port map (
    A  => opA, B => opB,
    op => fselect,
    S  => result,
    V  => overflow,
    Co => carry
  );
  ...
end behavior;
```



## ■ Geração dos sinais de dados/controlo

```
...
begin
  -- declaração da instancia para teste
  ...
  -- gerador dos sinais de dados/controlo
  process
  begin
    fselect <= '0';  -- operação de soma
    opA <= x"08";    -- inicialização em hexadecimal
    opB <= x"FE";    -- inicialização em hexadecimal
    wait for 20 ns;
    fselect <= '1';  -- operação de subtração
    wait for 20 ns;
    fselect <= '0';  -- operação de soma
    opA <= x"A8";    -- inicialização em hexadecimal
    opB <= x"FE";    -- inicialização em hexadecimal
    wait for 20 ns;
    ...
  end process;
  ...
end behavior;
```

Por vezes não é viável testar todos os valores possíveis para as entradas.

Por exemplo: neste caso, o número de combinações possíveis para as entradas (i.e., o número de linhas da tabela de verdade) é de:

$$2 \times 2^8 \times 2^8 = 2^{17}$$

Assim deve ser escolhido um conjunto representativo de valores da tabela de verdade de forma a testar o maior número de casos possíveis.



# Próxima Aula

---

## ■ Tema da Próxima Aula:

- ▶ Elementos básicos de memória
- ▶ Latches
  - Latch RS
  - Latch RS sincronizado
  - Latch D
- ▶ Flip-Flops
  - Flip-flop master-slave
  - Flip-flop JK
  - Flip-flop edge-triggered

## Agradecimentos

Algumas páginas desta apresentação resultam da compilação de várias contribuições produzidas por:

- Guilherme Arroz
- Horácio Neto
- Nuno Horta
- Pedro Tomás